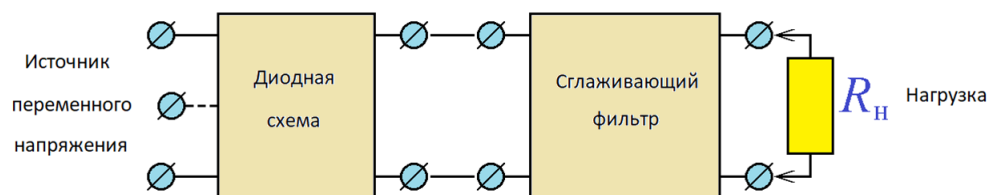



Рекомендации по выполнению Лабораторной работы №1 «Основные схемы выпрямителей»

Все выпрямители построены по структурной схеме, изображённой на рисунке:








В качестве диодных схем в лабораторной работе используются схемы:

1	Одно-полупериодный выпрямитель	
2	Двух-полупериодный выпрямитель со средней точкой	
3	Мостовой двух-полупериодный выпрямитель	
4	Удвоитель напряжения по схеме Латура. $C = \frac{10}{R_H f}$ (см. Примечание 1)	

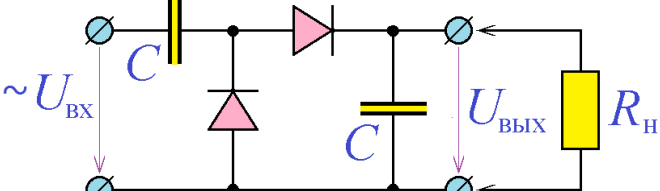5	Несимметричный удвоитель напряжения $C = \frac{10}{R_H f}$ (см. Примечание 1)	
----------	--	--

В качестве сглаживающего фильтра в лабораторной работе используются схемы:

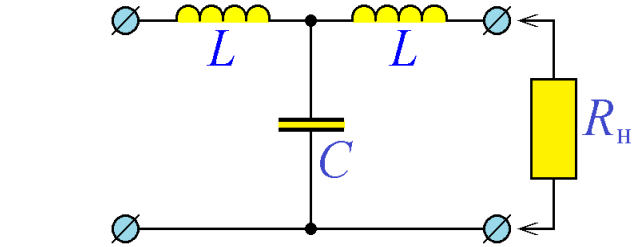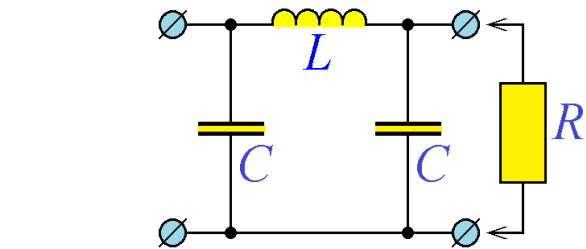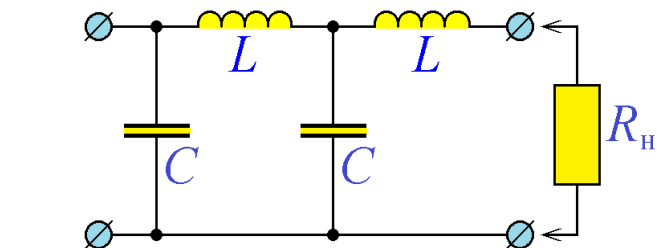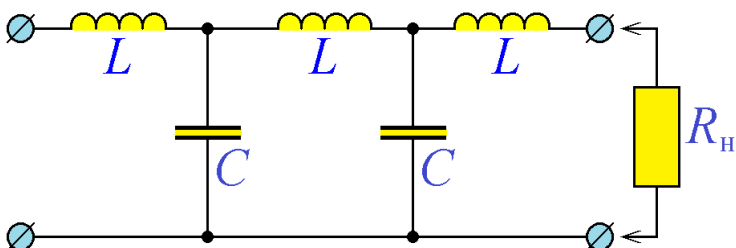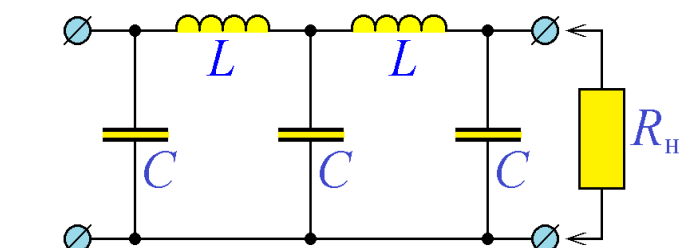1	Т-образный LC-фильтр $C = \frac{5}{R_H f}; \quad L = \frac{2R_H}{f}$ (см. Примечание 2)	
2	П-образный LC-фильтр $C = \frac{2}{R_H f}; \quad L = \frac{5R_H}{f}$ (см. Примечание 2 2)	
3	$C = \frac{2}{R_H f}; \quad L = \frac{2R_H}{f}$ (см. Примечание 2)	
4	$C = \frac{2}{R_H f}; \quad L = \frac{1,5R_H}{f}$ (см. Примечание 2)	
5	$C = \frac{1,5}{R_H f}; \quad L = \frac{2R_H}{f}$ (см. Примечание 2)	

Примечание 1:

Формула для вычисления ёмкости не является «абсолютной истиной», это только первоначальное значение. Если в дальнейшем при изменении номиналов элементов фильтра не удаётся достичь требуемого значения напряжения пульсаций, то ёмкость умножителя следует увеличить.

Примечание 2:

Приведённые формулы не являются «абсолютной истиной» и не относятся к диодным схемам и фильтрам приведённого вида. Рассчитанные по формулам величины нужно использовать только в качестве начальной установки номиналов схемы выпрямителей. Далее, для достижения требуемого коэффициента пульсаций, следует изменять эти номиналы одновременно и пропорционально. В приведённых формулах f – это частота входного переменного напряжения.

После выполнения основного задания разрешается (по согласованию с преподавателем и до конечного срока выполнения Лаб.1) взять в качестве дополнительного задания вариант трёхфазного выпрямителя (с уже использованным сглаживающим фильтром) исследовать его параметры.

Программа выполнения работы:


1. Рассчитать сопротивление нагрузки ($R_H = U_{\text{ВЫХ}}^2 / P_{\text{ВЫХ}}$).

2. Собрать заданную диодную схему, подключить к её входу переменное напряжение заданной частоты (в случае выполнения доп. задания – трёхфазное напряжения заданной частоты, устанавливая начальные фазы каждого фазного напряжения), а к выходу – резистор с сопротивлением, рассчитанным в п.1. Диоды диодной схемы следует выбрать из вкладки Diodes / Rectifiers, с максимальным обратным напряжением, не меньшим удвоенной амплитуды входного переменного напряжения, и с максимальным прямым током, не меньшим $P_{\text{ВЫХ}} / U_{\text{ВЫХ}}$.


Допускается использовать вместо одного диода несколько последовательно соединённых диодов одной марки, при этом максимальное обратное напряжение возрастает пропорционально количеству диодов сборки. Допускается также использовать вместо одного диода несколько параллельно соединённых диодов одной марки, при этом максимальный ток возрастает пропорционально количеству диодов сборки.

Амплитуду входного напряжения (в программах-симуляторах устанавливается, как правило, действующее значение, а не амплитуда) изначально рекомендуется выбрать равной требуемому выходного напряжения.

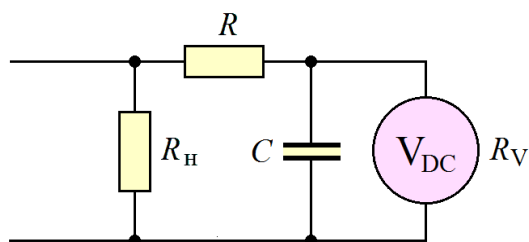3. Включить симуляцию и измерить величины выходного напряжения $U_{\text{ВЫХ}}$ и коэффициента пульсаций выпрямителя $K_{\Pi} = U_{\Pi} / U_{\text{ВЫХ}}$:



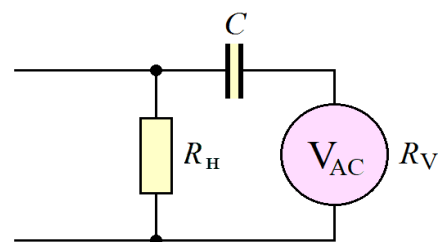Измерение $U_{\text{ВЫХ}}$,
($R \gg R_H$, $R_V \gg R$, $C \gg 1/(Rf)$)



Измерение U_{Π} ,
($R_V \gg R_H$, $C \gg 1/(R_V f)$)


Измерения можно привести, используя приведённые схемы, а можно (особенно для выпрямителей низкочастотных сигналов) – с помощью осциллографа. В последнем случае два канала осциллографа следует подключить к нагрузке, один канал осциллографа (в режиме DC) будет показывать напряжение на нагрузке (которое можно измерить с помощью маркера), а другой (в режиме AC) – пульсации на нагрузке и с помощью маркерных измерений можно измерить размах пульсаций r , (расстояние в вольтах между максимальным и минимальным значениями осциллограммы пульсаций), по которому можно вычислить действующее значение сигнала $U_{\Pi} = r / (2\sqrt{2})$.

При измерениях согласно приведённым рисункам следует контролировать, что постоянная времени вольтметра переменного тока имеет значение, много (по крайней мере, в 10 раз) большее, чем период входного напряжения $1/f$.

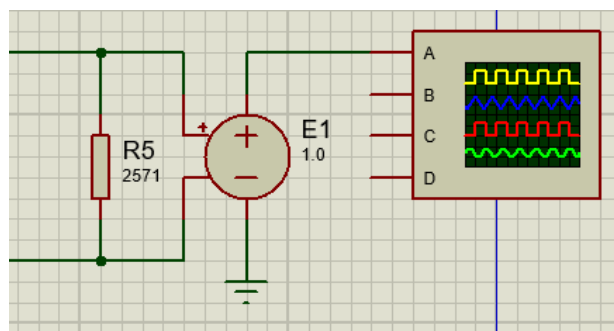
4. Подобрать амплитуду входного напряжения U_{BX0} , при которой реализуется заданное значение выходного напряжения выпрямителя и измерить соответствующий коэффициент пульсаций $U_{\Pi 0}$. При этом, увеличивая амплитуду входного напряжения, следует контролировать максимальное обратное напряжение диодов диодной схемы, как это делалось в п.2.

С помощью осциллографа проконтролировать форму выходного напряжения выпрямителя и убедиться, что она «такая, какая должна быть». Следует отметить, что осциллограф Proteus по умолчанию имеет неотображаемое соединение с «землёй», поэтому при использовании диодных схем 1, 2 и 5 можно подключать канал осциллографа непосредственно к клемме нагрузки (которая одной точкой уже подключена к земле, и поэтому осциллограф автоматически показывает разность потенциалов на нагрузке) а при использовании диодных схем 3 и 4 нужно настаивать осциллограф в режим отображения разности потенциалов, как это изображено на рисунке ниже.

Альтернативным способом отобразить на осциллографе разность потенциалов является использование преобразователя VCVS (Voltage Controlled Voltage Source) с коэффициентом передачи 1:1, который нужно включить между нагрузкой и осциллографом.



Иногда выходной сигнал (особенно пульсации выходного сигнала) проявляет сильно нестабильное «поведение», даже после истечения очень большого времени. Это связано со слишком низкой частотой дискретизации Proteus. Поднять её очень просто – нужно добавить в проект генератор с частотой в 10-100 раз больше, чем заданная частота варианта, и подключить его, например, к неиспользуемому каналу осциллографа, как это также изображено на рисунке ниже.

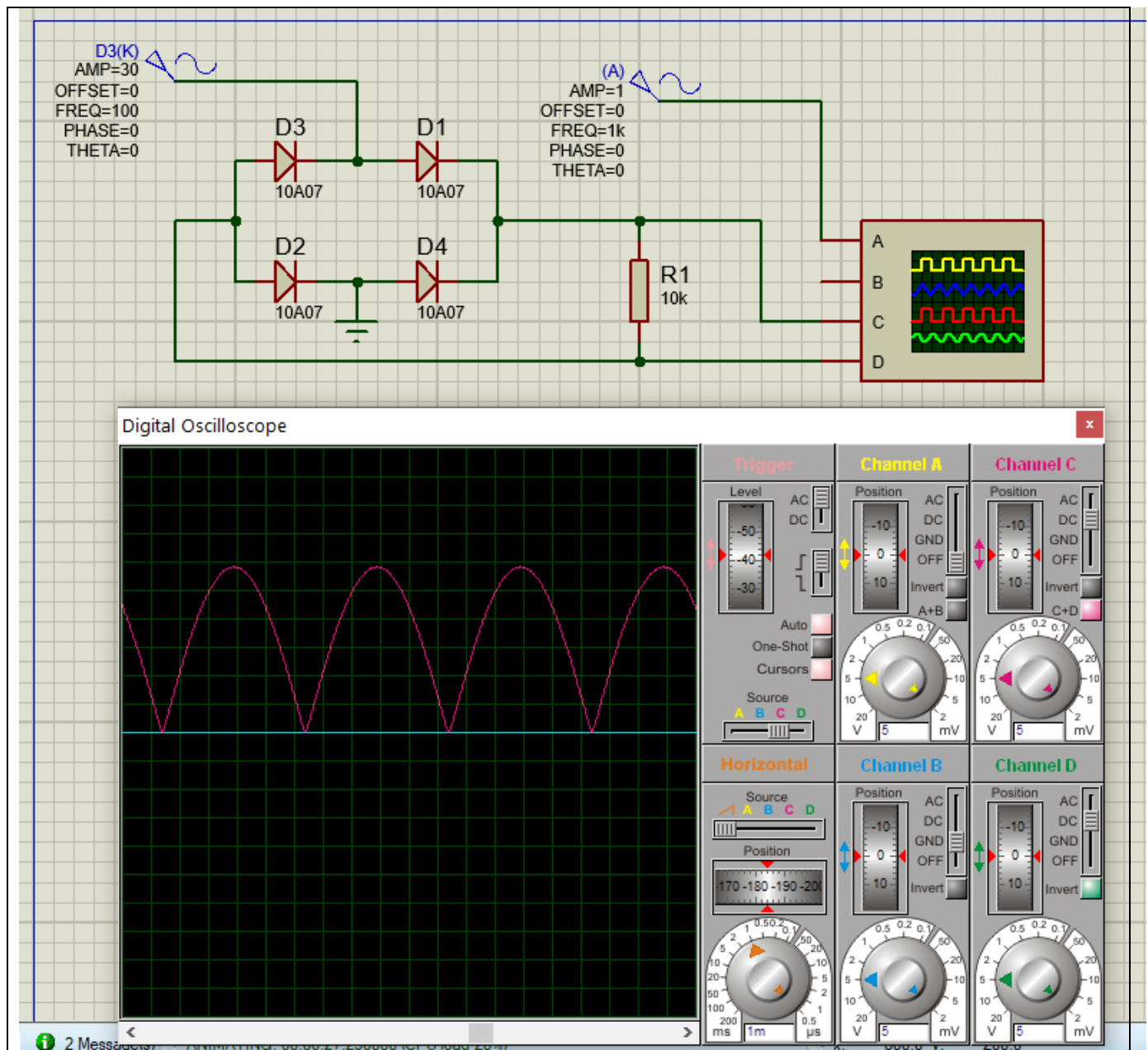

Если использование ВЧ генератора чрезмерно замедляет симуляцию, можно прибегнуть к крайнему средству – ввести в схему фильтра искусственное затухание, подключив, например, последовательно к каждому конденсатору фильтра резистор с сопротивлением не менее $\sqrt{L/C}$ (Интересно отметить, что при пропорциональном изменении L и C отсутствует нужда изменять это сопротивление).

5. Рассчитать заданную схему сглаживающего фильтра.

Обратите внимание! При исследовании однополупериодного выпрямителя (диодная схема 1), подключённого к фильтру, на входе которого присутствует индуктивность с открытым концом (схемы 1 и 4) необходимо использовать диод обратного хода. Максимальное обратное напряжение диода обратного хода должно быть не менее амплитуды входного переменного напряжения.

Собрать сглаживающий фильтр и вставить его в собранную ранее схему.

Включить симуляцию, пронаблюдать изменения в форме выходного сигнала и измерить значения $U_{\text{ВЫХ}}$ и $K_{\text{П}}$.

6. Изменяя значения амплитуды входного напряжения $U_{ВХ}$ и номиналов элементов сглаживающего фильтра (и не изменяя сопротивление нагрузки), добиться требуемых значений $U_{ВЫХ}$ и $K_{П}$. При этом необходимо использовать следующий метод подбора:

6.1) Сначала изменять только номиналы элементов фильтра (одновременно и синхронно, увеличение в 2 раза C влечёт за собой увеличение в 2 раза L) до достижения требуемого значения $K_{П}$. При этом можно рекомендовать несложный способ определения, во сколько раз следует изменить C и L : если $K_{П}$ больше требуемой величины $K_{П0}$ в $(K_{П}/K_{П0})$ раз, то и C и L следует увеличить в $(K_{П}/K_{П0})^{1/N}$, где N - количество реактивных элементов фильтра ($N = 3$ для фильтров 1 и 2, $N = 4$ для фильтра 3 и $N = 5$ для фильтров 4 и 5).

6.2) Затем изменять только $U_{ВЫХ}$. При этом должна соблюдаться линейная зависимость $U_{ВЫХ}(U_{ВХ})$.

6.3) При необходимости повторить п.6.1 и 6.2 несколько раз.

Окончательные значения номиналов фильтра следует выбрать из ряда E24 (за нестандартные номиналы оценка снижается на 1 балл), допустимыми считаются отклонения $K_{П}$ от требуемого значения $\pm 10\%$, $U_{ВЫХ} - \pm 1\%$

7. Изменяя значение сопротивления нагрузки от ∞ (в этом случае к выходу схемы можно не подключать ничего, либо подключить резистор с сопротивлением $100\,000 R_H$) до $R_H/5$, снять зависимость $U_{ВЫХ}(I_{ВЫХ})$ и $K_{П}(I_{ВЫХ})$. Выходной ток $I_{ВЫХ}$ следует либо измерять амперметром постоянного тока, либо вычислять как $I_{ВЫХ} = U_{ВЫХ}/R$, где R - текущее значения сопротивления нагрузки. Заполнить таблицу, в которой записаны значения R , $U_{ВЫХ}$, $I_{ВЫХ}$, $U_{П}$ и $K_{П}$.

Иногда возникает ещё одна неадекватность системы моделирования Proteus. Конденсаторы и катушки индуктивности в системе Proteus – идеальные. В замкнутых цепях на их основе сразу после включения симуляции могут возникнуть незатухающие колебания, имеющие период не входного переменного сигнала, а определяющийся номиналами L и C . Это проявляется, как правило, при $R_H \rightarrow \infty$. В это случае допускается не отмечать на графиках точку $R_H = \infty$ ($I_{ВЫХ} = 0$).

По заполненной таблице построить графики зависимостей $U_{ВЫХ}(I_{ВЫХ})$ и $K_{П}(I_{ВЫХ})$. Оба графика следует построить так, чтобы вертикальная ось имела значение 0. При правильном выполнении работы на горизонтальной оси графика $K_{П}(I_{ВЫХ})$ полностью помещается интервал от 0 до $5U_{ВЫХ}/R_H$, при $I_{ВЫХ} \rightarrow 0$ $K_{П}$ линейно стремится к 0, при больших значениях $I_{ВЫХ}$ график $K_{П}(I_{ВЫХ})$ убывает, а максимум $K_{П}(I_{ВЫХ})$ наблюдается не очень далеко от значения $I_{ВЫХ} = U_{ВЫХ}/R_H$.


Если максимум K_{Π} на построенном графике не наблюдается, следует увеличить интервал изменения сопротивления нагрузки.


Содержание отчёта:

Отчёт должен содержать:

1. Расчёт номинальной нагрузки выпрямителя и её значение1
2. Самостоятельно выполненную (в любом графическом редакторе) итоговую схему выпрямителя со сглаживающим фильтром. Схема должна содержать обозначения только российского ГОСТ и определённые в п.6 номиналы элементов. За применение обозначений, отличных от ГОСТ, оценка снижается на 1 балл, за необозначение точек соединения проводников – на 2 балла, за рукописные символы на схеме – на 1 балл.
3. Найденное (в п.4) номинальное значение входного напряжения выпрямителя U_{BX0} без сглаживающего фильтра и его коэффициент пульсаций $K_{\Pi 0}$.
4. Рассчитанные номинальные значения элементов сглаживающего фильтра.
5. Определённые в п.6 номиналы элементов сглаживающего фильтра и номинальное значение входного напряжения U_{BX0} , обеспечивающие заданные значения выходного напряжения и коэффициента пульсаций.
6. Таблицы и графики снятых в п.7 зависимостей $U_{ВЫХ}(I_{ВЫХ})$ и $K_{\Pi}(I_{ВЫХ})$. Вертикальная ось графика $U_{ВЫХ}(I_{ВЫХ})$ обязательно должна начинаться с $U_{ВЫХ} = 0$. На графике $K_{\Pi}(I_{ВЫХ})$ обязательно должен быть виден его максимум. На обоих графиках обязательно должны быть нанесены вертикальные линии $I_{ВЫХ} = P_{ВЫХ} / U_{ВЫХ}$

В качестве дополнительного задания к лабораторной работе №1 можно взять дополнительное задание (только после выполнения основного задания и до выдачи задания на лабораторную работу №2) – построить и исследовать трёхфазный выпрямитель по одной из схем:

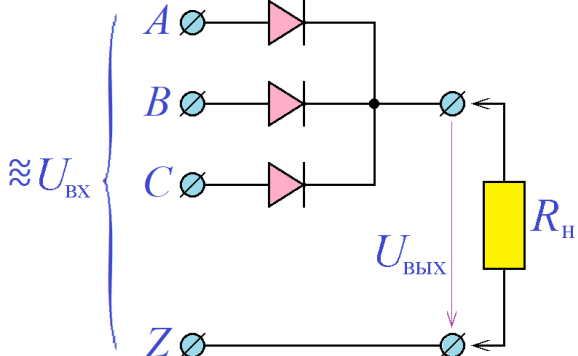1	Схема Миткевича	
----------	-----------------	--

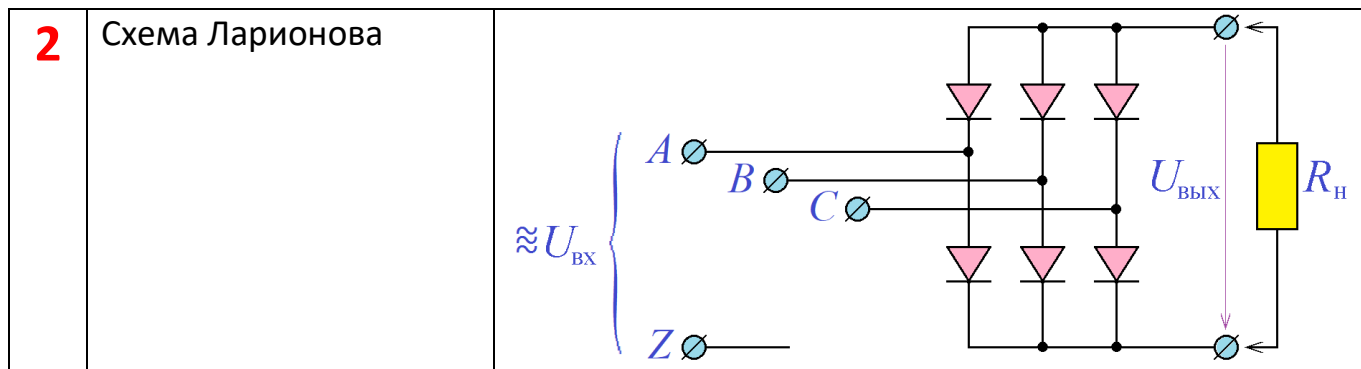

При выполнении дополнительного задания (+5 баллов) остаются те же самые Программа выполнения и Содержание отчёта, значения частоты входного напряжения, величины выходного напряжения, выходной мощности и коэффициента пульсаций также остаются теми же самыми, что и в основном задании.

Варианты заданий приведены в таблице:

№ варианта	Частота	Диодная схема	Сглажив. фильтр	$U_{\text{ВЫХ}}, В$	$P_{\text{ВЫХ}}, Вт$	$K_{\Pi}, \%$
1	15	1	1	4,5	10	0,2
2	200	3	1	15	1000	1,5
3	120	4	1	15	600	1,5
4	300	3	4	1500	10	10
5	20	3	5	200	35	10
6	300	2	1	120	450	0,5
7	60	4	4	200	600	1,5
8	300	5	3	60	600	0,5
9	120	2	4	6	450	3
10	300	3	3	27	35	5
11	120	4	5	15	35	1,5
12	150	4	5	24	200	0,5
13	1000	5	4	200	150	1,5
14	300	2	4	27	200	5
15	800	3	3	300	150	3
16	20	2	1	60	35	10
17	1000	1	3	200	10	1,5
18	120	3	3	60	450	10
19	500	3	5	60	150	10
20	400	2	2	150	600	1
21	300	1	3	500	300	5
22	100	4	4	12	10	1
23	60	5	2	60	1000	1
24	60	1	4	15	150	1,5
25	15	2	3	12	35	10
26	500	3	2	200	100	1,5
27	500	2	3	200	1000	1,5
28	400	1	4	1000	450	7
29	200	3	5	120	1000	0,5
30	250	4	4	35	35	2
31	800	4	2	12	150	1
32	1000	4	2	120	300	0,5
33	100	1	5	24	200	3
34	50	2	1	1000	150	7
35	60	4	3	6	1000	0,5
36	500	4	4	500	150	2
37	120	4	4	15	150	1,5
38	100	1	1	24	35	3
39	60	3	1	27	200	5

№ варианта	Частота, Гц	Диодная схема	Сглажив. фильтр	$U_{\text{ВЫХ}}, В$	$P_{\text{ВЫХ}}, Вт$	$K_{\Pi}, \%$
40	120	1	2	27	100	5
41	300	5	5	6	200	0,5
42	20	1	2	6	35	0,5
43	800	1	2	150	1000	1
44	1000	1	4	27	1000	5
45	1000	3	4	500	200	5
46	120	1	5	6	10	0,5
47	1000	2	5	500	35	5
48	400	1	1	12	300	1
49	300	4	2	200	35	1,5
50	100	4	5	300	1000	1
51	500	4	1	6	100	0,5
52	15	3	4	150	10	3
53	20	1	5	500	100	5
54	15	5	2	4,5	450	0,2
55	150	2	5	12	600	1
56	800	1	3	24	600	3
57	50	1	2	1000	450	7
58	50	2	2	90	100	0,2
59	800	3	2	90	600	0,2
60	400	4	3	300	100	1
61	150	5	2	1000	35	0,5
62	400	3	5	4,5	35	0,2
63	60	1	3	1500	600	10
64	400	3	1	150	35	3
65	1000	2	2	6	10	7
66	60	5	5	15	10	1,5
67	250	5	2	35	450	1
68	20	5	3	6	600	0,5
69	200	1	4	60	200	10
70	800	2	4	300	10	3
71	200	3	2	500	600	5
72	20	4	1	1500	450	0,2
73	100	2	3	4,5	300	10
74	50	4	3	150	450	1
75	800	2	1	4,5	1000	0,2
76	150	5	5	150	100	1
77	500	1	2	15	450	1,5
78	120	5	4	120	35	0,5
79	50	4	1	4,5	10	0,2

№ варианта	Частота, Гц	Диодная схема	Сглажив. фильтр	$U_{\text{ВЫХ}}, В$	$P_{\text{ВЫХ}}, Вт$	$K_{\Pi}, \%$
80	200	5	2	27	150	1
81	100	4	3	12	100	1
82	400	5	5	90	450	0,2
83	250	3	2	24	10	3
84	250	4	1	150	10	1
85	500	5	5	120	10	0,5
86	800	5	3	150	100	1
87	120	2	1	27	300	5
88	300	4	5	60	100	2
89	20	3	2	1500	150	10
90	150	2	1	12	35	5
91	20	2	4	15	100	1,5
92	400	2	5	35	300	7
93	800	4	5	1000	200	1
94	400	5	4	90	1000	0,2
95	200	4	3	27	10	2
96	120	5	1	500	10	1,5
97	50	5	1	35	600	2
98	100	1	4	4,5	1000	0,2
99	250	2	4	90	1000	0,2
100	1000	3	3	120	1000	0,5
101	15	1	5	35	10	7
102	150	4	2	24	1000	2
103	100	3	2	35	300	7
104	100	2	4	150	200	1
105	250	1	2	300	200	3
106	250	5	4	4,5	150	0,2
107	50	3	3	4,5	200	0,2
108	15	5	5	300	200	0,5
109	150	5	1	24	100	0,5
110	500	1	5	1500	600	10
111	250	5	3	35	200	2
112	400	5	1	90	10	0,2
113	15	1	4	300	35	3
114	100	5	3	90	10	0,2
115	100	3	5	12	450	1
116	60	4	2	6	35	0,5
117	300	2	5	120	10	0,5
118	400	3	4	35	100	7
119	150	3	1	300	450	3

№ варианта	Частота, Гц	Диодная схема	Сглажив. фильтр	$U_{\text{ВЫХ}}, В$	$P_{\text{ВЫХ}}, Вт$	$K_{\Pi}, \%$
120	50	5	4	12	1000	1
121	500	3	1	60	450	10
122	15	3	5	1000	300	7
123	20	4	5	27	450	0,3
124	20	1	1	500	300	5
125	200	1	1	200	150	1,5
126	250	3	3	1000	1000	7
127	300	5	4	60	300	2
128	150	2	2	35	450	7
129	200	5	3	1500	100	0,3
130	60	2	2	1500	200	10
131	150	1	3	35	150	7
132	200	2	3	60	600	10
133	150	3	4	90	600	0,2
134	1000	4	3	15	200	1,5
135	120	2	5	200	300	1,5
136	15	3	1	1000	100	7
137	250	1	5	90	300	0,2
138	50	2	5	24	150	3
139	60	2	3	120	150	0,5
140	800	4	1	90	200	0,2
141	200	2	2	15	100	1,5
142	60	3	4	6	300	0,5
143	50	1	3	12	100	1
144	250	2	3	24	150	3
145	200	5	1	27	300	2
146	500	1	1	120	600	0,5
147	500	5	2	120	35	0,5
148	15	4	4	24	300	0,5
149	50	4	2	4,5	600	0,2
150	1000	5	1	1500	300	0,7
151	200	2	1	500	75 000	0,7
152	100	1	1	150	2250	0,5